

# THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠCH SỐ - LỚP PH002.O21.1

## BÀI THỰC HÀNH 5: CÁC THÀNH PHẦN LƯU TRỮ

<b>Giảng viên hướng dẫn</b>	<b>Trần Văn Quang</b>		<b>ĐIỂM</b>
<b>Sinh viên thực hiện 1</b>	<b>Phùng Minh Chí</b>	<b>23520179</b>	
<b>Sinh viên thực hiện 2</b>			
<b>Sinh viên thực hiện 3</b>			
<b>Sinh viên thực hiện 4</b>			

### 1. Mục tiêu

- Hiểu nguyên lý hoạt động của D flipflop
- Hiểu hoạt động của Shifter (Serial D flipflops) và Register (Parallel D flipflops)

### 2. Nội dung

#### b. Thực hành trên lớp (làm theo nhóm)


Câu 1: Lắng nghe giảng viên giải thích về các khái niệm sau:

- Ngõ vào đồng bộ và Ngõ vào bất đồng bộ.

Câu 2: Khảo sát ngõ vào của D flipflop



- Vẽ mạch có sơ đồ bên dưới:

Sơ đồ mạch:		Bảng hoạt động rút gọn:				
PRE_n						
D		PRE_n	CLR_n	CLK	D	Q
CLK		0	0	X	X	<b>KHÔNG DỰ ĐOÁN ĐƯỢC</b>
CLR_n		0	1	X	X	1
		1	0	X	X	0
		1	1	↑	0	0
		1	1	↑	1	1

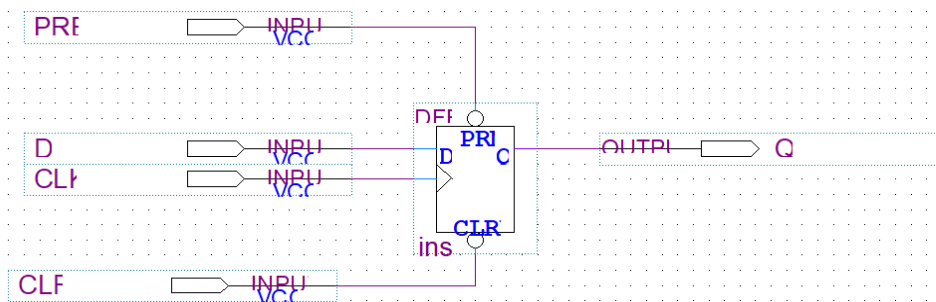

D flipflop trên có D là tín hiệu ngõ vào dữ liệu, CLK là tín hiệu ngõ vào xung clock, PRE\_n là tín hiệu ngõ vào đặt trước giá trị ngõ ra bằng 1, CLR\_n là tín hiệu ngõ vào đặt trước giá trị ngõ ra bằng 0.

  - Mô phỏng D flipflop với **chuỗi kiểm tra tương đối dựa theo các câu hỏi bên dưới (PRE\_n và CLR\_n giữ ở logic 1):**




- 
- Tại thời khoảng thời gian CLK = 0 hoặc CLK = 1, thay đổi D liên tục, khi D thay đổi liên tục thì Q có thay đổi theo D hay không?
  - Có: ☐
  - Không: ☒
- Tại thời điểm CLK chuyển từ 0 sang 1 thì Q thay đổi như thế nào?

Q thay đổi theo D

- Ngõ vào D là đồng bộ hay bất đồng bộ?
  - Đồng bộ: ☒
  - Bất đồng bộ: ☐

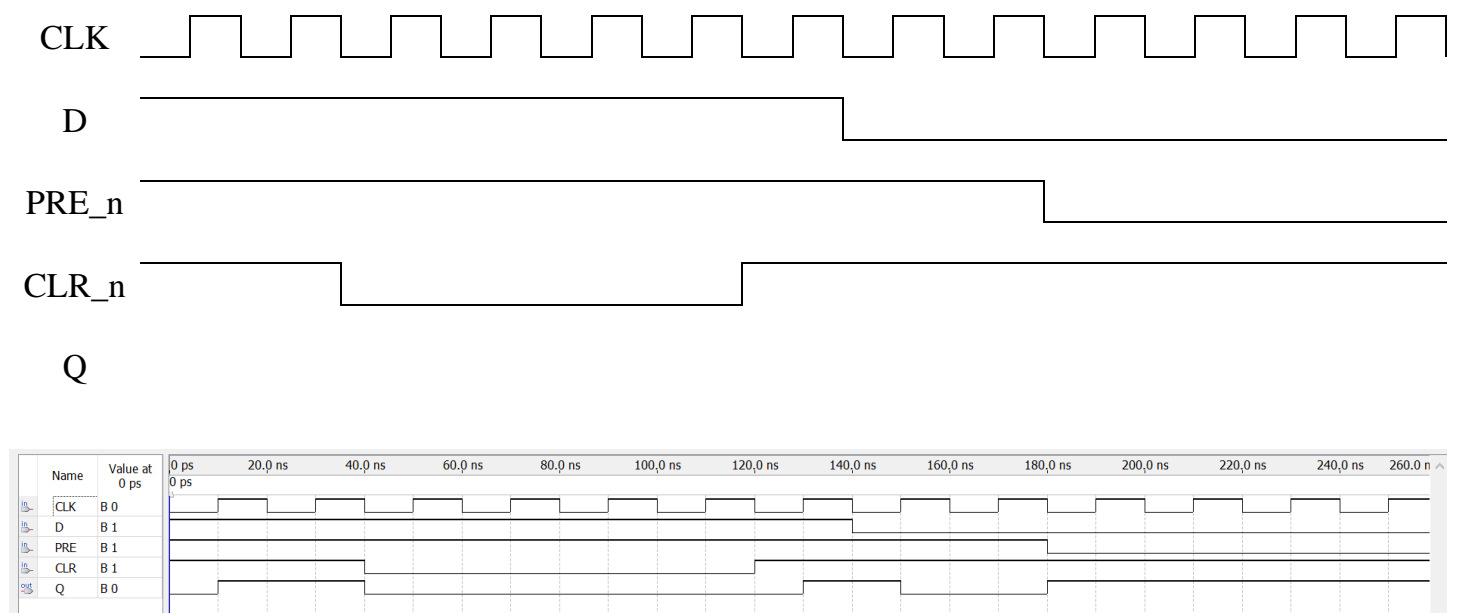- Mô phỏng D flipflop với chuỗi kiểm tra và trả lời các câu hỏi bên dưới: ☒



➤ Ngõ vào PRE\_n là đồng bộ hay bất đồng bộ?

- Đồng bộ: ☐
- Bất đồng bộ: ☒
- Giải thích ngắn gọn:

Vì khi PRE\_n hoạt động không phụ thuộc CLK  
Tín hiệu PRE\_n được ưu tiên xử lý (bất kể CLK là 0 hay 1)

➤ Ngõ vào PRE\_n là tích cực loại nào?

- Tích cực cạnh lên: ☐
- Tích cực cạnh xuống: ☐
- Tích cực mức cao: ☐
- Tích cực mức thấp: ☒
- Giải thích ngắn gọn:

Trên hình có ký hiệu chấm tròn có nghĩa là tích cực mức thấp  
Khi chân PRE\_n ở mức tích cực thấp và CLR\_n đang ở 1 sẽ cho đầu Q ra 1

➤ Ngõ vào CLR\_n là đồng bộ hay bất đồng bộ?

- Đồng bộ: ☐
- Bất đồng bộ: ☒
- Giải thích ngắn gọn:

Vì CLR\_n không phụ thuộc vào CLK  
Tín hiệu CLR\_n sẽ được ưu tiên xử lý (bất kể khi ấy chân CLK đang ở 0 hay 1)

➤ Ngõ vào CLR\_n là tích cực loại nào?

- Tích cực cạnh lên: ☐
- Tích cực cạnh xuống: ☐
- Tích cực mức cao: ☐

- Tích cực mức thấp: ☒
- Giải thích ngắn gọn:

Trên hình có ký hiệu chấm tròn có nghĩa là tích cực mức thấp  
 Khi chân CLR\_n ở mức tích cực thấp và CLK\_n đang ở 1 thì sẽ cho đầu Q ra 0

### Câu 3: Ứng dụng lưu trữ của Register


- Thiết kế Bộ tăng giá trị lên 1 (Increment):


- Bảng chân trị: ☒

I1	I0	F1	F0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0


- Vẽ sơ đồ mạch và đóng gói trên Quartus: ☒

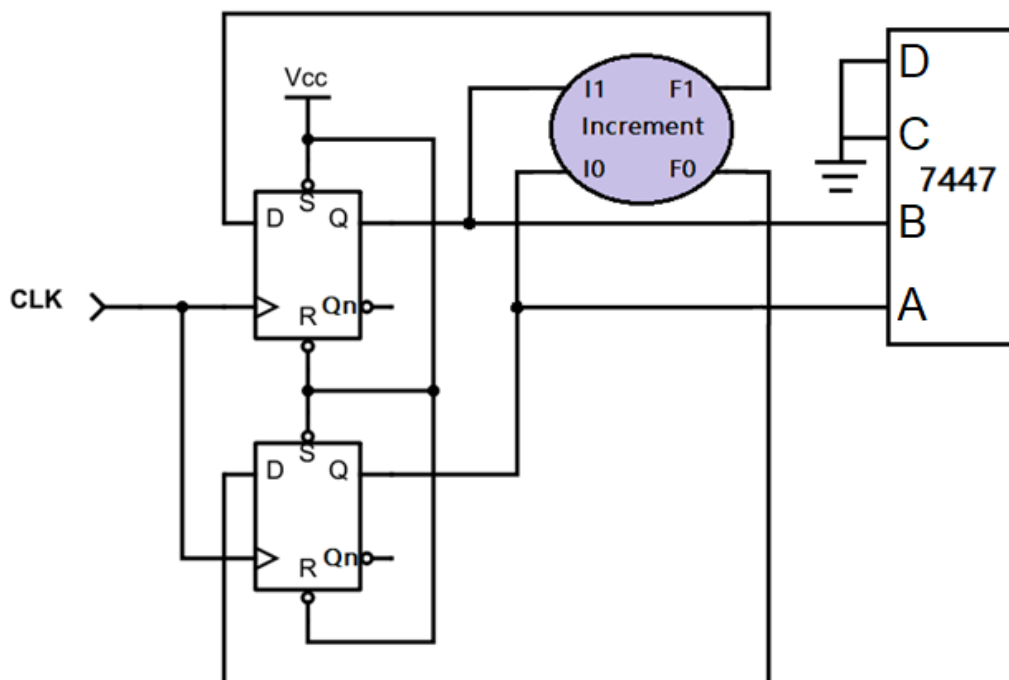- Nối mạch có sơ đồ bên dưới trên Quartus: ☒



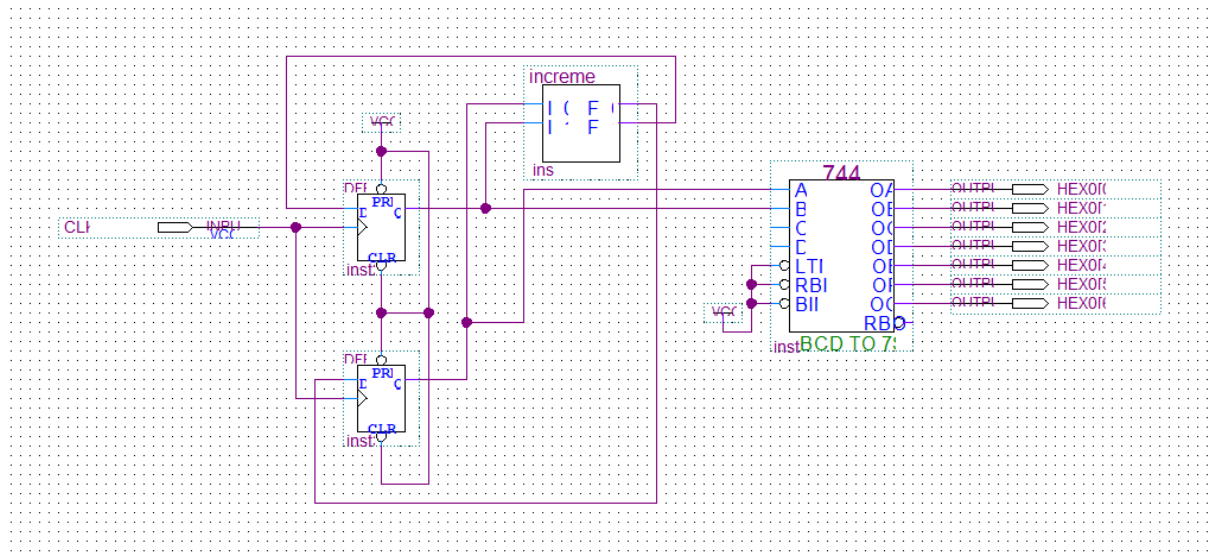

 - LED 7 đoạn hiện thị những chữ số theo thứ tự nào? Giải thích hoạt động của mạch?



Đoạn hiển thị những số theo thứ tự: 0 1 2 3 0 1 2 3 0 ...

Xem chân vào CLK như công tắc, khi trị số của chân CLK thay đổi từ 0 lên 1 (kích cạnh lên) thì mạch đếm hoạt động và tăng giá trị trong mạch từ 1 lên đến 3 (1,1) sau đó giá trị trong mạch quay trở về 0 (0,0)